

# מעגלים לוגיים

## בניית $ALU$

ארגון המחשב ושפת סף

מרצה: רועי אש

**אפקה**

המכללה האקדמית  
להנדסה בתל אביב



# הקדמה: אלגברה בוליאנית - תזכורת

- משתנה בוליאני: משתנה המקבל את הערכים 0 או 1
- פונקציה בוליאנית: פונקציה של משנה/ים בוליאניים המחזירה 0 או 1
- כמה פונקציות בוליאניות יש למשתנה בודד  $X$ ?
- נבנה טבלת אמת עם קלט (משתנים) ופלט (פונקציה):

X	F
0	0
1	0

X	F
0	1
1	1

X	F
0	0
1	1

X	F
0	1
1	0

NOT

- יש ארבע פונקציות אונאריות (של משתנה אחד) אבל רק NOT באמת מעניינת

# כמה פונקציות בוליאניות של שני משתנים?

Y	X	FUNC
0	0	B0
0	1	B1
1	0	B2
1	1	B3

- 2 בחזרת מספר השורות בטבלת האמת
- מספר השורות בטבלת האמת זה שתיים בחזקת מספר המשתנים

# אלגברה בוליאנית – חוקים (תזכורת)

- הסימון  $+$  מסמן OR
- הסימון  $\cdot$  (כפל) מסמן AND
- הסימון  $-$  (קו עליון מעל) מסמן NOT
- מספר חוקים בסיסיים באלגברה בוליאנית:

- Identity law:  $A + 0 = A$  and  $A \cdot 1 = A$
- Zero and One laws:  $A + 1 = 1$  and  $A \cdot 0 = 0$
- Inverse laws:  $A + \bar{A} = 1$  and  $A \cdot \bar{A} = 0$
- Commutative laws:  $A + B = B + A$  and  $A \cdot B = B \cdot A$
- Associative laws:  $A + (B + C) = (A + B) + C$  and  $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- Distributive laws:  $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$  and  $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$



# Boolean Functions – טבלאות אמת

- כל פונקציה בוליאנית ניתנת להצגה כטבלת אמת

– **טבלת אמת:** קלט נקודתי  $\leftarrow$  מיפוי פלט  
– הפונקציה היא הפרדה של אפשרויות הקלט לשורות נפרדות, בעת שהפלט מייצג אפשרות אחת של תוצאה בוליאנית

- כל טבלת אמת ניתנת להצגה כסכום של מכפלות

– לדוגמה טבלת האמת משמאל ניתנת להצגה כ:

$$\text{Out} = AB'C + ABC' + ABC$$

A	B	C	→	Out
0	0	0	→	0
0	0	1	→	0
0	1	0	→	0
0	1	1	→	0
1	0	0	→	0
1	0	1	→	1
1	1	0	→	1
1	1	1	→	1

שקף 5

קורס: ארגון המחשב ושפת סף

נושא: בניית רכיבים לוגיים ו-ALU



# כלל סכום המכפלה: *Sum Of Products (SOP)*

- התבוננו בערך הפונקציה בכל אחת משורות טבלת האמת
  - במידה והערך הוא 0, התעלמו
  - במידה והערך הוא 1 בצעו את המכפלה (AND) המתאימה
  - בתוך המכפלה ערך קלט אפס יקבל NOT
  - בסיום התהליך סכמו (OR) את המכפלות

למעשה, מה שהכלל אומר: ניתן להציג כל פונקציה בוליאנית בעזרת AND, OR, NOT

A	B	FUNC: A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$A \text{ xor } B = A'B + AB'$$

שקף 6

קורס: ארגון המחשב ושפת סף

נושא: בניית רכיבים לוגיים ו-ALU




# שערים לוגיים - תזכורת

- שערים עבור AND ו-OR, יכולים לקבל מספר קלטים, ופלט אחד (ע"ס החוקים בשקף הקודם, ניתן להרחיב שערים אלו למספר קלטים ופלט אחד)
- שער NOT, מקבל קלט אחד עם פלט אחד



 
**Standard drawing for an AND gate, OR gate, and an inverter**



- רישום מקוצר ל NOT, ניתן על ידי רישום "בועה" על הקו. משמאל, למשל:
 
# מעל לוגי: חיבור מספר שערים לוגיים

- בחיבור השערים: יש התפצלות/צומת מעקף קווים וקיצורים ע"פ כללי האלגברה הבוליאנית (רכיב מרובה רגליים not מקוצר)



- האם קיים הבדל בין המעגל של XOR לתיאור הבוליאני (מתמטי) של XOR?

**זמן ההתייצבות של המעגל**

שקף 8

קורס: ארגון המחשב ושפת סף

נושא: בניית רכיבים לוגיים ו-ALU



# נספח בניית רכיבים לוגיים בסיסים

## The Basics of logic design

- הרכיבים אותם נבנה:

- *Arithmetic Logic Unit* **ALU** - יחידה אריתמטית לוגית

- *Combinational logic* המורכב מלוגיקה צירופית

- *Mips Registers File* (במצגת הבאה שנלמד)


A state element (Sequential logic) that consists of a set of registers that can be read and written by supplying a register number to be accessed.

# The ALU

## יחידה אריתמטית לוגית Arithmetic Logic Unit

- ה ALU מורכב מלוגיקה צירופית- Combinational logic
- לוגיקה צירופית: שינוי בקלט גורם באופן ישיר לשינוי בפלט (לאחר זמן השהיה)
- בשונה מלוגיקה סדרתית - sequential logic (בחלק השני של המצגת) אשר השינוי בפלט הינו תלוי שעון ( זיכרון \ אוגר).
- שני רכיבים מרכזיים בלוגיקה צירופית הינם:
  - מפענח\מקודד (decoder /encoder)
  - מרבב\ מפלג ( Multiplexer/Demultiplexer ) או בקיצור mux

# Decoders - מפענחים

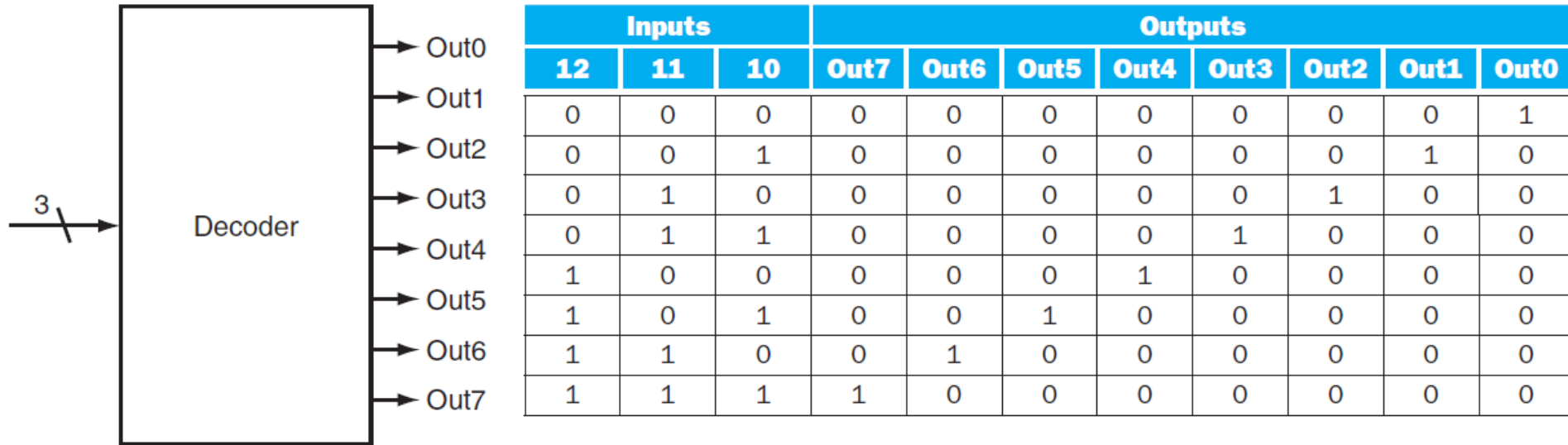


- כל צירוף של קלטים מאפשר בדיוק '1' אחד בפלט
- עבור  $n$  קווי קלט – יש  $2^n$  קווי פלט

# מקודדים - Encoders

• מממש פונקציה "הפוכה" למפענח:

•  $2^n$  קוי כניסה.


•  $n$  קוי יציאה.

 

קלט				פלט		
$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$	
0	0	0	1	0	0	$\rightarrow 0$
0	0	1	0	0	1	$\rightarrow 1$
0	1	0	0	1	0	$\rightarrow 2$
1	0	0	0	1	1	$\rightarrow 3$

• קלט שאינו "אונארי" יביא ליציאה שגויה או לא מוגדרת.  
הגדרה "טובה" יותר של מקודד?

## מימוש מקודדים:

 

- קו  $I_0$  אינו "מחובר".
- מכיוון שקל לממש מקודד ע"י שערי OR בלבד וכן יש "להיזהר" לא להגדיר קלט לא חוקי  $\Leftarrow$  ישנן הרחבות למקודדים מורכבים וכלליים יותר.

## מקודד סדר עדיפויות – Priority Encoder

- $2^n$  כניסות.
- $n$  יציאות + יציאת Valid.

בדק "תקינות" הקלט.

## מקודד עדיפויות – Priority Encoder

- הפלט מציין את הביט הראשון (MSB) שהינו "1".

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$O_1$	$O_0$	V	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	∅	0	1	1	1
0	1	∅	∅	1	0	1	2
1	∅	∅	∅	1	1	1	3

not valid

Valid

$$O_1 = I_2 + I_3$$


$$O_0 = I_3 + I_1 * \overline{I_2}$$

$$V = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$$

# מרבבים – Multiplexor:

מרבב הוא כינוי להתקן אלקטרוני המממש פעולה בסיסית וחשובה הנקראת ריבוב בו מתבצעת בחירה של אחד מכמה ערוצי קלט לערוץ פלט, בהתאם לערך בכניסות הבקרה

MUX 4→1

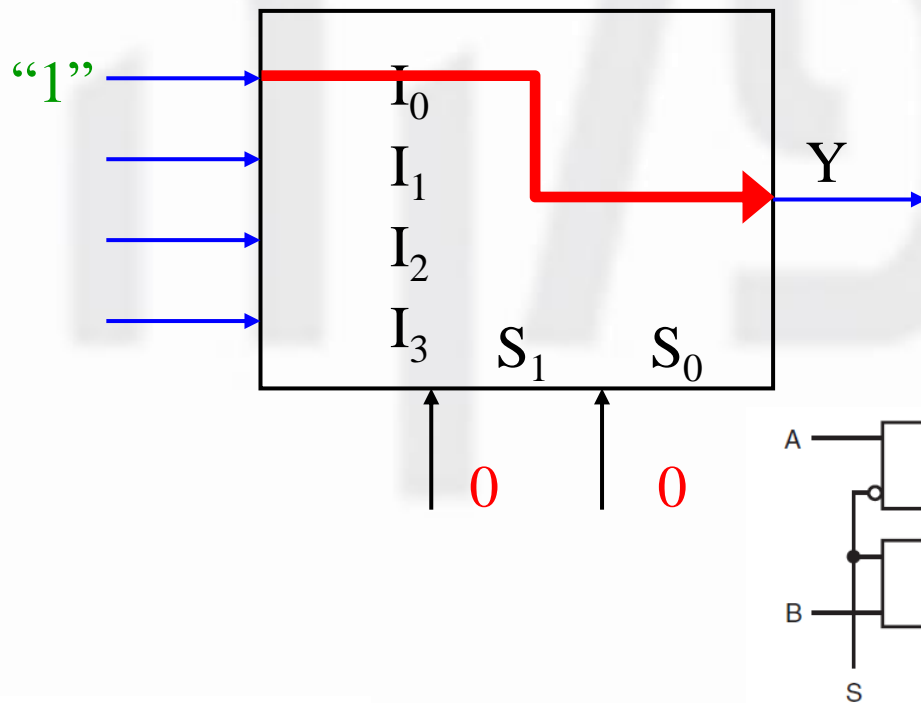

•  $2^n$  קווי כניסה.

•  $n$  קוי ברירה / בחירה / מיעון

○ בהינתן  $x$  קלטים

○ צריך  $\log_2 x$  קווי

בחירה

• קו יציאה יחיד.


# מרבבים – Multiplexor:

מרבב הוא כינוי להתקן אלקטרוני המממש פעולה בסיסית וחשובה הנקראת ריבוב בו מתבצעת בחירה של אחד מכמה ערוצי קלט לערוץ פלט, בהתאם לערך בכניסות הבקרה

- $2^n$  קוי כניסה.

- $n$  בוררים / בחירה / מיעון.

- קו יציאה יחיד.

 




# מרבבים – Multiplexor:

**ריבוב:** שידור מספר רב של יחידות מידע באמצעות מספר קטן יותר של קווים או ערוצים. מרבב ספרתי בורר קו יחיד מבין קוי כניסה ומכוון את המידע הבינארי אל קו יציאה יחיד.


•  $2^n$  קוי כניסה.

•  $n$  בוררים / בחירה / מיעון.

• קו יציאה יחיד.

 

# מימוש מרוב

 

- בדומה למפענחים מוסיפים קו Enable (אפשר).
- ניתן לברור בין קבוצות של קווים (רוחב פס).


טבלת הפונקציה

E	S	Output Y
0	Ø	All O's
1	0	Select A
1	1	Select B
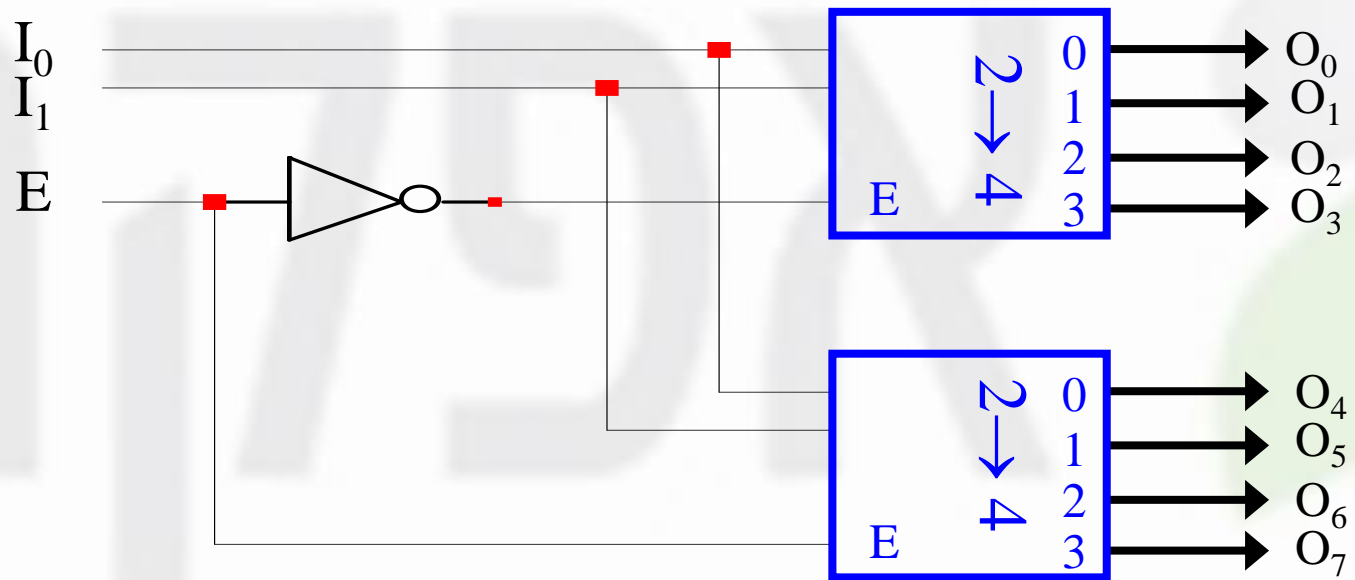
# שימוש ב- Enable:

(Enable – אפשר)


נממש  $n \rightarrow 2^n$  Decoder ע"י שני  $n-1 \rightarrow 2^{n-1}$ , ושימוש בקו Enable:




- כאשר  $E=0$  יופעל ה-Decoder העליון ולכן יבחר ע"י  $I_0 I_1$  את היציאה המתאימה להיות 1.
- במקרה זה ה-Decoder התחתון יוציא אפסים.
- התפקוד משתנה (עליון יוציא 4 אפסים) כאשר  $E=1$ .
 
## מרבבים (MUXes) - Multiplexors

עקרונית ניתן קיימים גדלים שונים של מרבבים פעולת הריבוב (בו מתבצעת בחירה של אחד מכמה ערוצי קלט לערוץ פלט, בהתאם לערך בכניסות הבקרה). הינה פעולה חשובה ביותר בבניית מעגלים לוגיים




# הסימון בספר ל $MUX$ $2 \rightarrow 1$ נראה כך

 


**FIGURE B.3.2** A two-input multiplexor on the left and its implementation with gates on the right.

# ניתן לממש ריבוב ברוחב פס שונה (bus)

## לדוגמא מרבב 2 ל 1 ברוחב פס 32

 


בתוספת האיפשר (Enable)

 
 
# חצי מחבר – *Half Adder*


חצי מחבר : מקבל 2 סיביות ומחזיר את סכומן (mod 2) ואת הנשא.




a	b	s	c
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

$$S = a \oplus b$$


$$C = a \cdot b$$

 

# Full Adder

 

inputs			outputs	
a	b	C <sub>in</sub>	sum	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

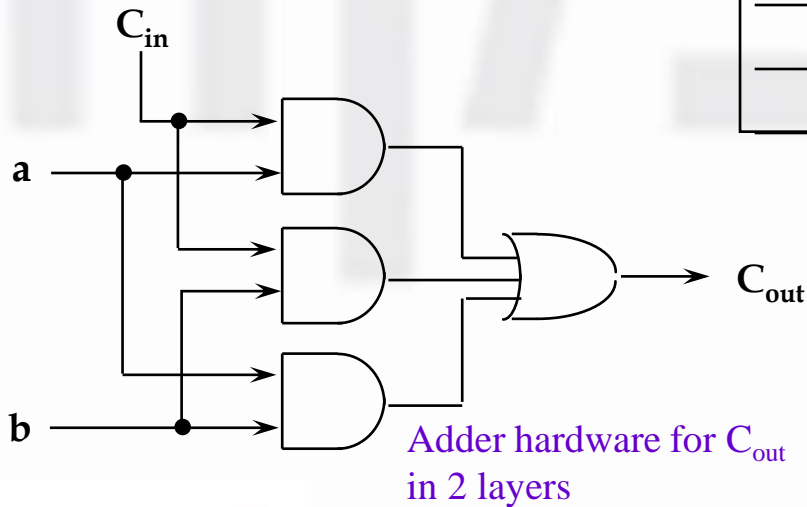


$$\text{sum} = (\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot C_{in}) + (\bar{a} \cdot b \cdot \overline{C_{in}}) + (a \cdot \bar{b} \cdot \overline{C_{in}}) + (a \cdot b \cdot C_{in}) = a \oplus b \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (b \cdot C_{in}) + (a \cdot C_{in}) + (a \cdot b) = ((a \oplus b) \cdot C_{in}) + (a \cdot b)$$




# Full Adder from Half Adders


Half adder

 

Full adder from 2 half adders + or gate

 


# *Ripple Carry Adder* - מחבר נשא גלי

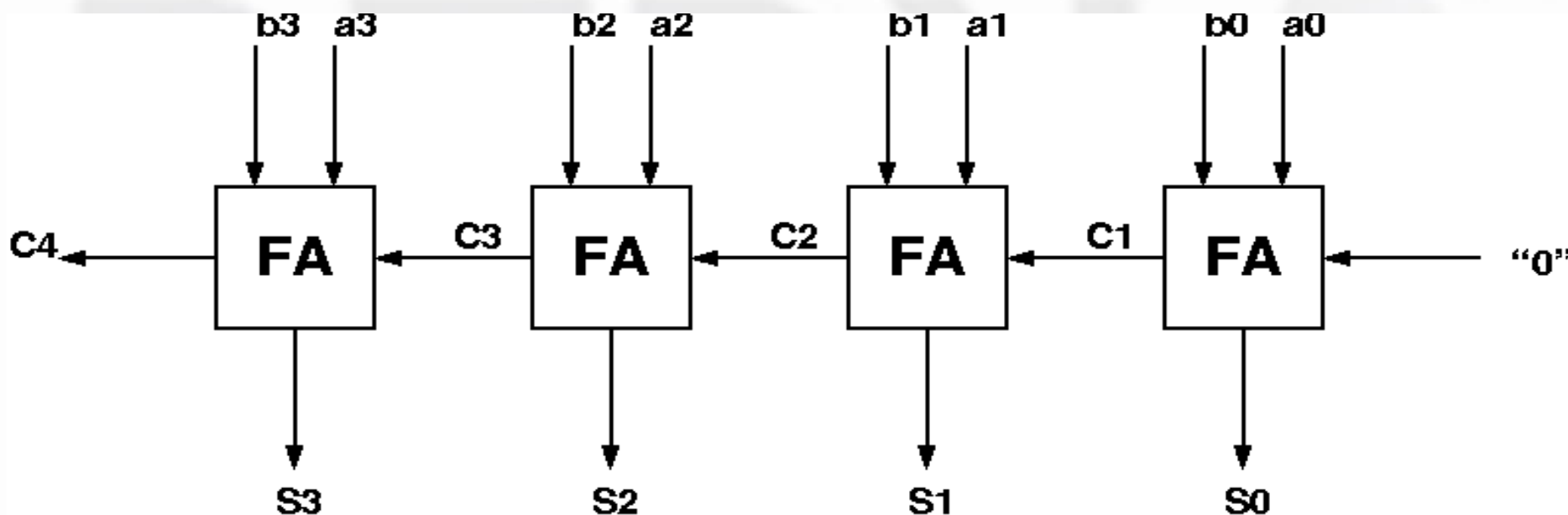

סיביות הנשא מועברות בטור ( מעין צורת גל)  
לכן זמן החיבור יהיה ביחס ישר לגודל המחבר

# מחבר / מחסר

סימון ל- XOR

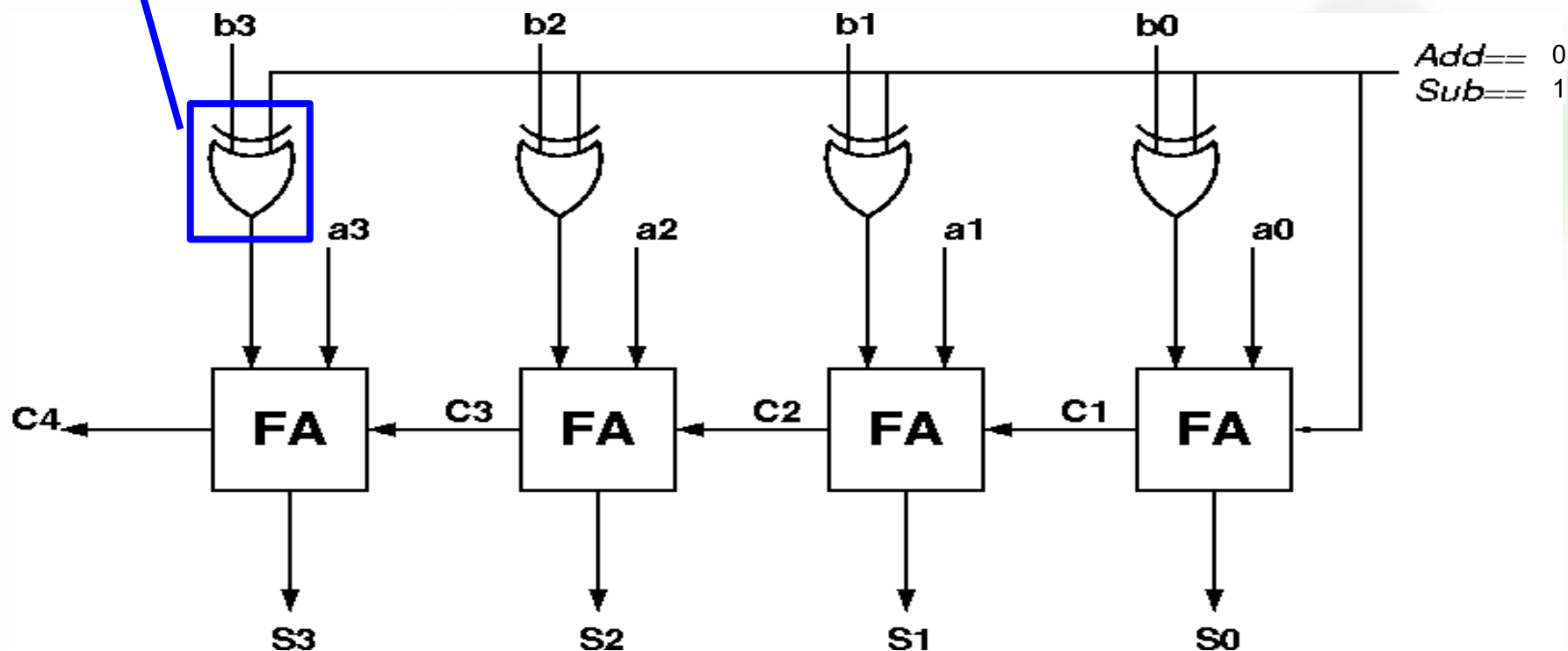


Inputs			outputs	
a	b	C <sub>in</sub>	s	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

## מחבר / מחסר-דוגמה

a 0000

b -0001

נחשב את:

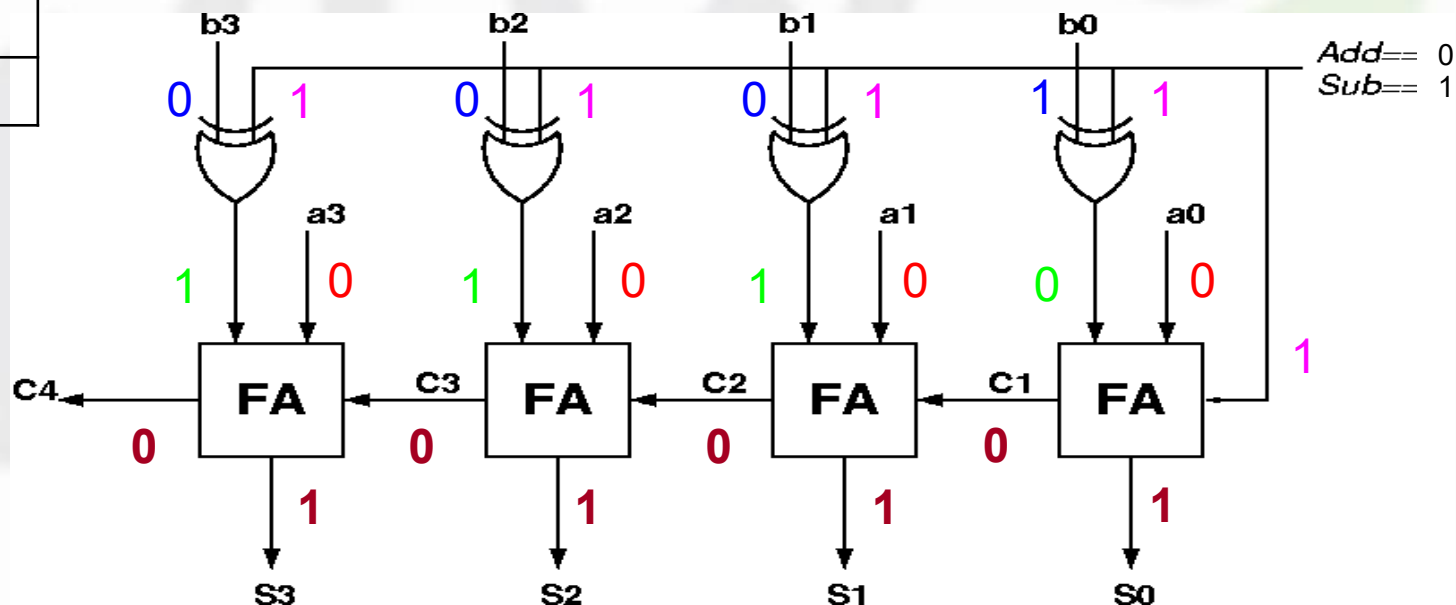


וקיבלנו את התוצאה:  
1111

# The ALU

- The ALU provides the basic logical (AND, OR, NOR, NAND) and arithmetic (Addition, Subtraction in 2's complement  $\rightarrow$  invert + 1 and Set on less than) functions
- Shift, multiplication and division are usually outside the basic ALU.


## Logical operations

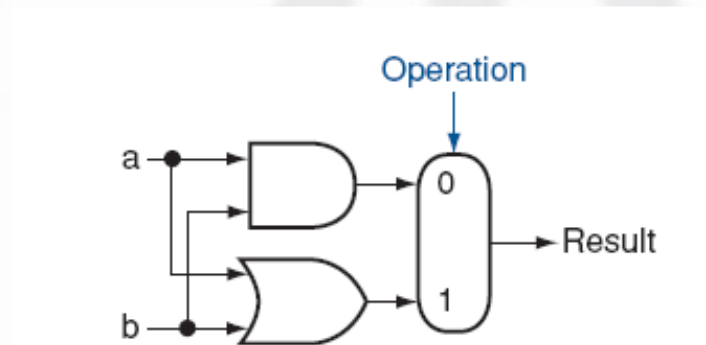


1 bit logical unit for AND/OR operations
 
# 1 Bit Simple ALU

A 1-bit ALU that performs AND, OR, and addition



# 1 bit Enhanced ALU

 


2's complement: use CarryIn = 1

$$a + \bar{b} + 1 = a + (\bar{b} + 1) = a + (-b) = a - b$$

- הוספת אפשרות של חיסור
- חיסור, זה למעשה חיבור של "משלים 2"
- Binvert – קובע האם מדובר בחיבור או חיסור
- כאשר מדובר בחיסור – CarryIn הוא 1 בכדי לממש את "תוספת 1" לאחר היפוך הספרות ב-"משלים 2"

# 1 Bit Enhanced ALU

Enhanced for Ainvert and Binvert and SLT

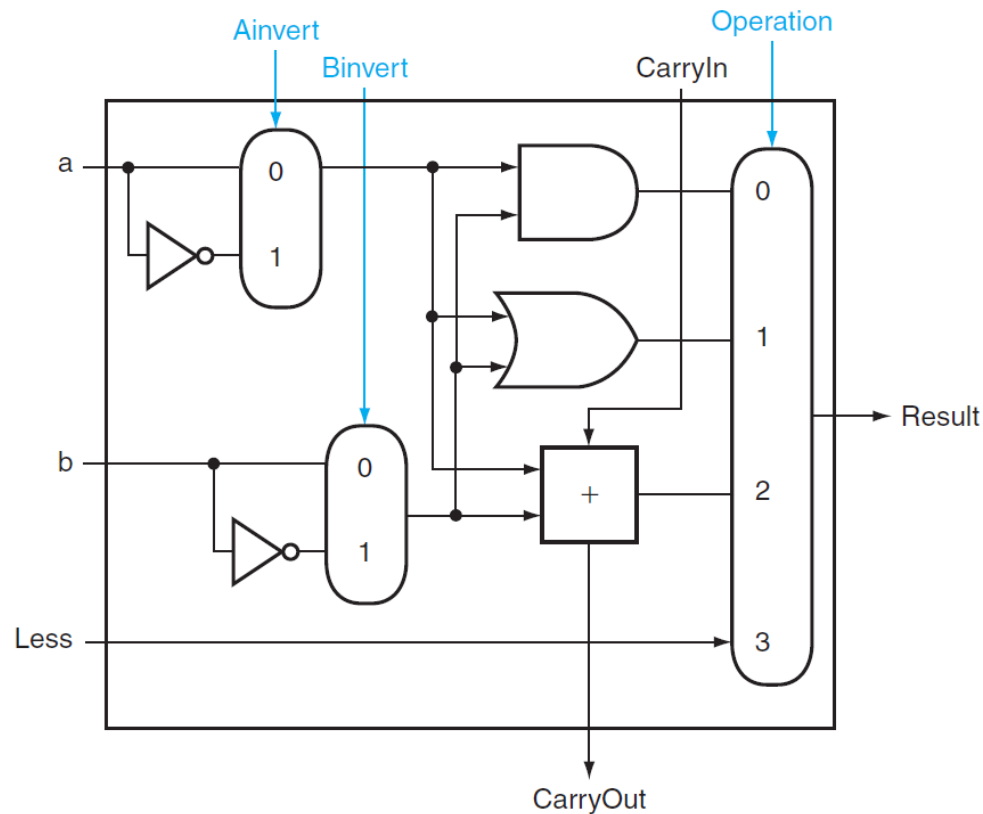


שקף 32

קורס: ארגון המחשב ושפת סף


נושא: בניית רכיבים לוגיים ו-ALU




# *ALU – LSB (הביט הנמוך ביותר)*

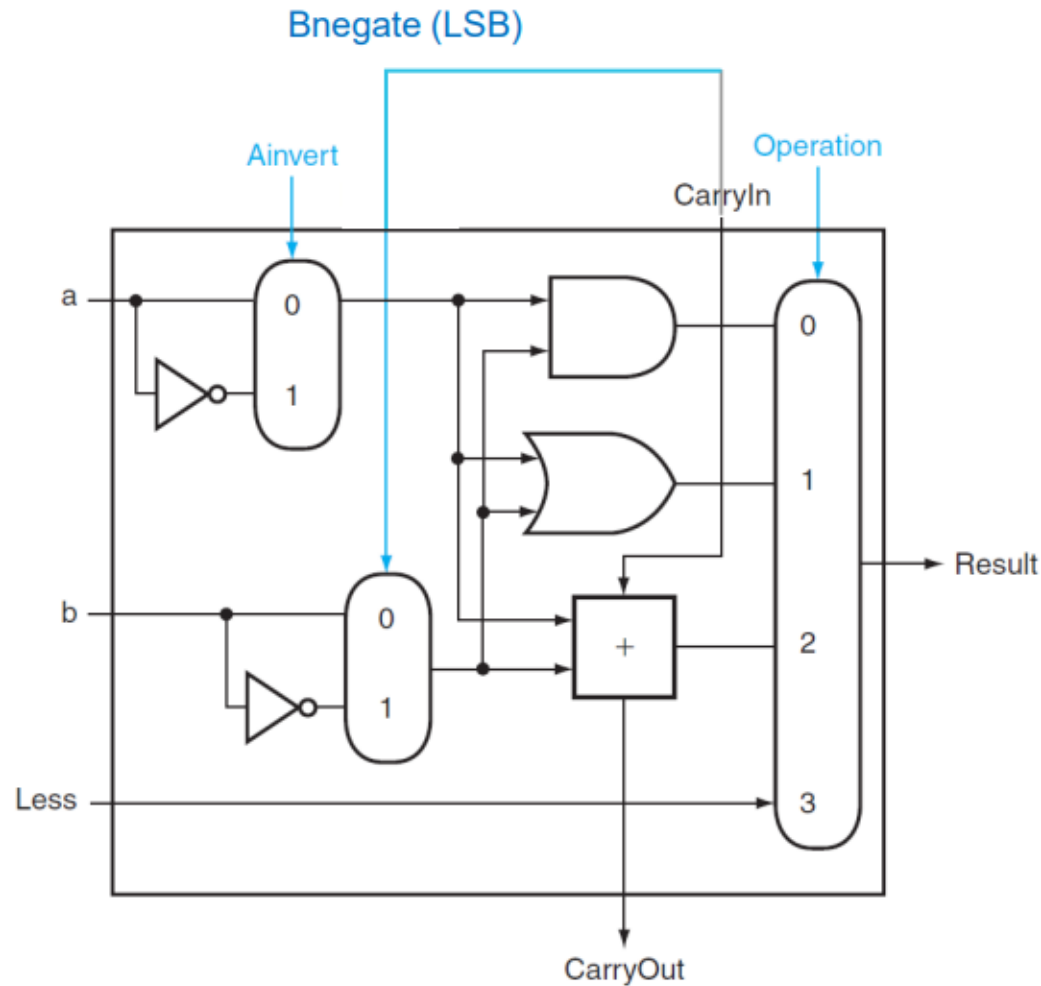

# *ALU – MSG (הביט הגבוה ביותר)*

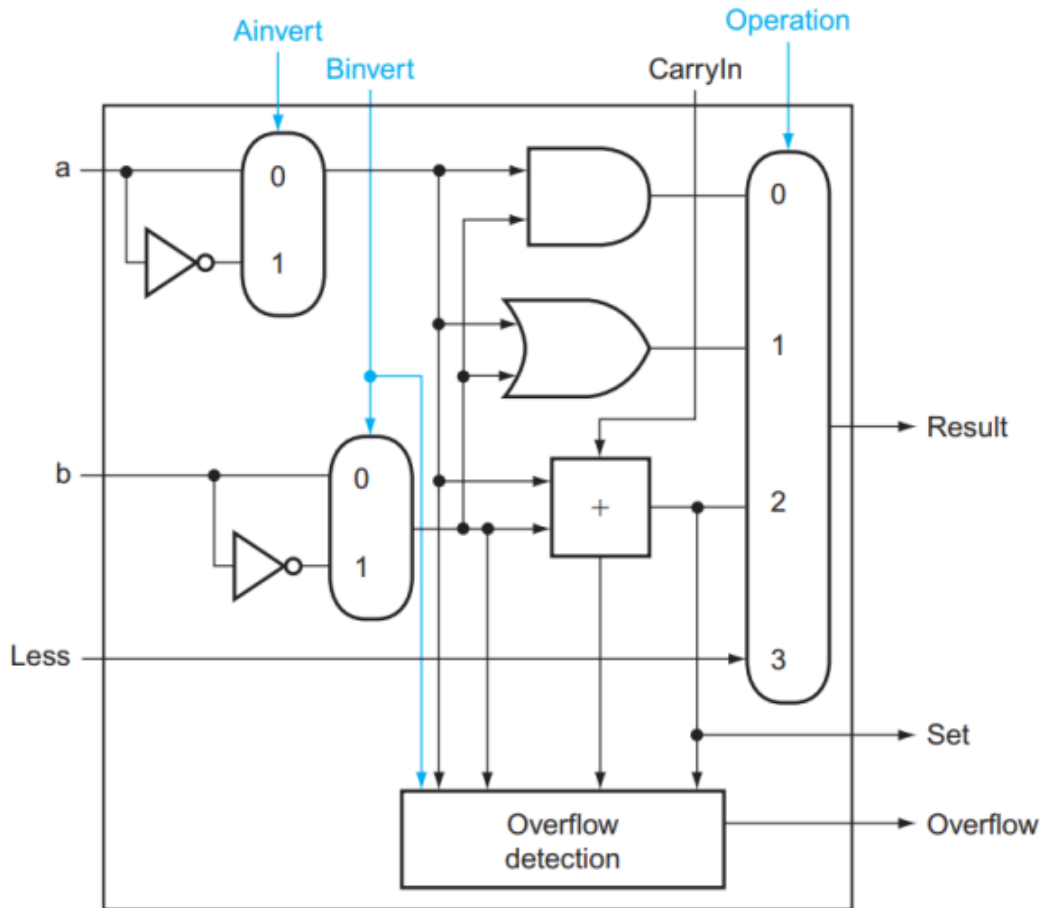

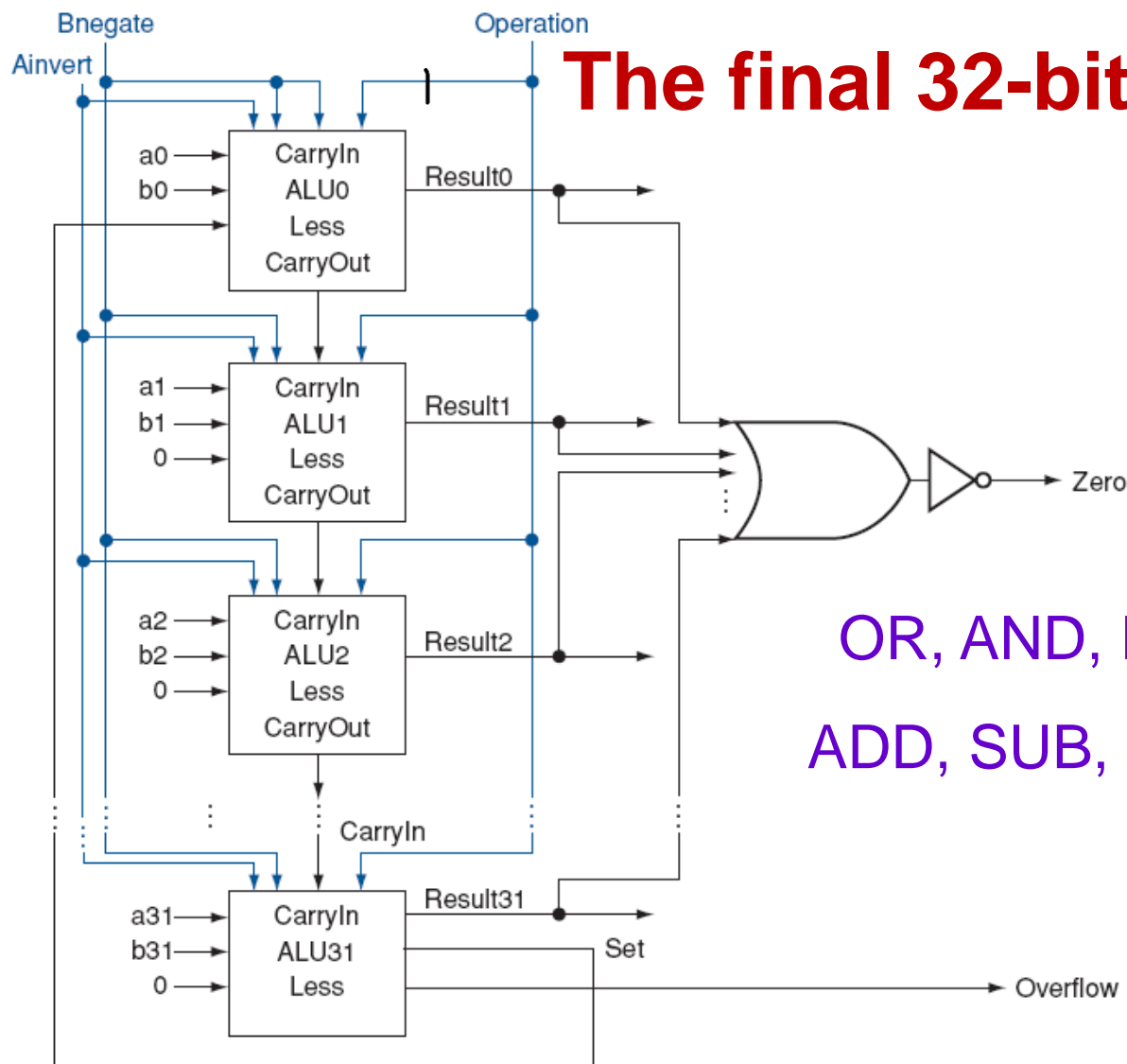


# The final 32-bit ALU operations

OR, AND, NOR, NAND,  
ADD, SUB, SLT (Z,C,O,S)

# ALU control line (4 bits)

ALU operation

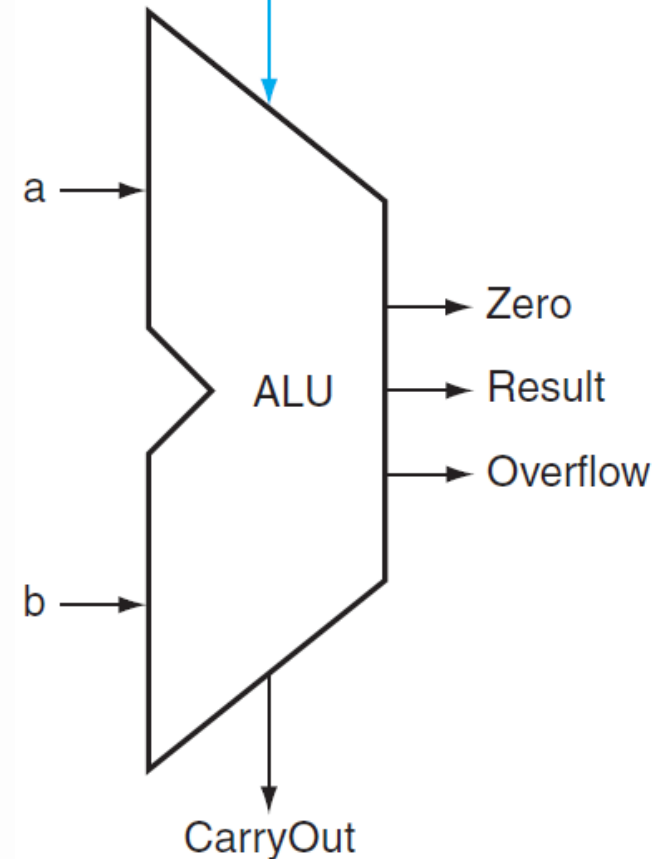

יש 4 סיביות קלט פעולה (כפי שראינו בשקף קודם):

- Ainvert – 3 ביט
- Bnegate – 2 ביט
- Operation – ביטים 0 ו-1

## משמעות הפעולות האפשריות:

- **0000** - אל תהפוך את a. אל תהפוך את b ובצע פעולת and.
- **0001** - אל תהפוך את a. אל תהפוך את b ובצע פעולת or.
- **0010** - אל תהפוך את a. אל תהפוך את b ובצע פעולת חיבור.
- **0110** - אל תהפוך את a. הפוך את b ובצע פעולת חיבור. כלומר בצע a-b.
- **0111** - אל תהפוך את a. הפוך את b ובצע פעולת slt.
- **1100** - הפוך את a. הפוך את b ובצע פעולת and. כלומר בצע nor.
- **1101** - הפוך את a. הפוך את b ובצע פעולת or. כלומר בצע nand (לא מופיע בספר)

# אינדיקציות (חיווי/דגל) על פעולות ה ALU

- **Z (Zero)** – נדלק (מקבל 1) אם התוצאה של הפעולה היא 0 (בכל 32 הסיביות)  
– חישובו למה צריך כזו אינדיקציה?
- **C (Carry)** – זה ה  $\text{CarryOut}_{31}$  הנשא האחרון (השמאלי), אינדיקציה לגלישה לפי שיטת ייצוג ללא סימן
- **O (Overflow)** – זה  $\text{CarryOut}_{31} \text{ xor } \text{CarryIn}_{31}$  אינדיקציה לגלישה לפי משלים ל-2, נקרא גם **גלישה אריתמטית**.  
בהמשך נראה שגלישה זו עלולה לגרום להפסקת התוכנית (פסיקה) בפקודות מסוימות
- **S (Sign)** – זה פשוט סיבית הסימן  $\text{Result}_{31}$   
לפי שיטת משלים ל-2, אינדיקציה למספר שלילי הוא 1 ב MSG

# סיימנו...

## שאלות?

**אפקה**

המכללה האקדמית  
להנדסה בתל אביב

